

实验 06 简单组合逻辑电路设计

实验学生个人信息栏

课序号： 04 班级： 2307 学号： 20232241110 姓名： 刘晨旭

实验 06 得分：

实验教师（签字）：

一、实验目的

- （1）利用 Proteus 软件工具设计 2 输入与非门芯片 74HC00 的功能测试电路；
- （2）利用 Proteus 软件工具设计基于基本逻辑门的一位全加器和基于 2 输入与非门的三人多数表决电路；
- （3）利用 Proteus 软件工具设计基于 74HC153 的一位全加器和基于 74HC151 的三人多数表决电路；
- （4）利用 Proteus 软件工具设计基于 3-8 译码器的一位全加器。

二、实验设备与器件

使用的软件为 Proteus。

各个实验所用到的实验器件与其符号如下表所示：

表格 1 2 输入与非门芯片 74HC00 的功能测试电路

器件名称	符号
LOGICSTATE	
2N3904 NPN 型三极管	Q
74HC00 芯片与非门	U1:A,B,C,D
电阻	R1、R2、R3
单刀双掷开关	SW1
LED 灯	D1、D2
LOGICPROBE(BIG)	

表格 2 基于基本逻辑门的一位全加器和基于 2 输入与非门的三人多数表决电路

器件名称	符号
LOGICSTATE	
LOGICPROBE(BIG)	
74HC86 芯片异或门	U1:A,B
74HC08 芯片与门	U2:A,B,C
74HC32 芯片或门	U3:A,B
74HC00 芯片与非门	U4:A B C

表格 3 基于 74HC153 的一位全加器和基于 74HC151 的三人多数表决电路

器件名称	符号
LOGICSTATE	
LOGICPROBE(BIG)	
4 选 1 数据选择器 74HC153 芯片	U2
非门芯片 74HC04	U1:A,B
74HC151 芯片	U3

表格 4 基于 3-8 译码器的一位全加器

器件名称	符号
LOGICSTATE	
LOGICPROBE(BIG)	
74HC138 译码器芯片	U1
与非门芯片 74HC20	U2:A,B

三、实验操作过程及结果分析

芯片 74HC00 的功能测试及电路分析

一、74HC00 的逻辑功能

74HC00 是一款包含四个独立的 2 输入与非门（NAND Gate）的集成电路。其工作原理为：当输入端 A 和 B 均处于高电平（即逻辑 1）时，输出端呈现低电平（即逻辑 0）；而当 A 或 B 中至少有一个输入为低电平（逻辑 0）时，输出端则为高电平（逻辑 1）。在测试电路中，输出端通常连接至 LED，以直观地显示输出状态：当输出为低电平时，LED 亮起；反之，LED 熄灭。

二、电路操作与监测

当开关 SW1 接至电源时，输入端 A 获得高电平（逻辑 1），此时 D1 灯亮起，表示芯片输出端为低电平（逻辑 0）。

若开关 SW1 接至地线，尽管输入端 A 仍为高电平（逻辑 1），但此时 D1 灯熄灭，表明芯片输出端转为高电平（逻辑 1）。

当开关 SW1 接至电源，输入端 A 为高电平（逻辑 1）时，D2 灯熄灭，表示芯片输出端为低电平（逻辑 0）。

若开关 SW1 接至地线，尽管输入端 A 仍为高电平（逻辑 1），D2 灯亮起，指示芯片输出端已变为高电平（逻辑 1）。

连线标号 LBL 在此电路中起到关键的连接作用。它确保了以开关 SW1 为核心部件的电路和以三极管为核心部件的电路能够正确地与以 74HC00 为核心的主电路相连，从而实现了对芯片 74HC00 输入端逻辑信号的产生和输出端逻辑电平状态的实时监测。

具体图示参考附录 6.1。

一位全加器电路

一、全加器的工作原理

全加器的工作原理在电工学课本中有着详细的描述，这里不再赘述，一位全加器的逻辑表达式如下所示：

$$C = A_i B_i + B_i C_{i-1} + A_i C_{i-1} \quad (1)$$

$$S = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1} \quad (2)$$

根据逻辑表达式我们可以很容易地进行仿真实验操作，得到附录 6.2。

二、基于 74HC153 设计一位全加器

除了直接使用逻辑门来设计全加器之外我们也可以通过 74HC153 设计一位全加器。

我们画出一位全加器的真值表如下：

表格 5 一位全加器真值表

A	B	C	S	Co
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

接着写出逻辑表达式：

$$S = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC \quad (3)$$

$$Co = AB\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}BC + ABC \quad (4)$$

根据表达式接线得到附录 6.3

三、基于三八译码器设计一位全加器

使用这种译码器来设计一位全加器无疑是最简单的一种方法，我们只把 ABC 分别接到译码器的输入端，根据表格五将对应的输出接出即可，详情见附件 6.4。

三人多数表决电路

首先列出三人多数表决电路的真值表

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

接着写出逻辑表达式：

$$Y = \overline{AB} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{AC} \quad (5)$$

为了使得芯片的所有引脚都得到使用，我们设计如附录 6.2（b）的电路，但笔者想说的是，这种接法我不认为很好，如果不是为了满足实验要求，笔者大抵不会选择这种方法。

同样的，如果我们使用 74HC151 来设计电路，我们只需把 ABC 接入芯片的输入端，接着按照真值表将待选择端正确地接上高电平，最后将输出 Y 接出即可，详情见附录 6.3。如果使用 74HC138 来设计电路，则更为简单，将 ABC 对应接入后根据真值表将输出统一接到一个与非门那里即可，详情见附录 6.4。

四、实验总结、建议和质疑

在本次实验中，我们深入学习了逻辑电路的设计。通过使用 Proteus 软件工具，我们成功设计了对 2 输入与非门芯片 74HC00 的功能测试电路。此外，我们还基于基本逻辑门构建了一位全加器，利用 2 输入与非门实现了三人多数表决电路。

进一步地，我们基于 74HC153 数据选择器构建了一位全加器，并基于 74HC151 多路选择器实现了三人多数表决电路。最后，我们利用 3-8 译码器设计了一位全加器。

通过本次实验，我们不仅加深了对逻辑电路工作原理的理解，还特别熟悉了数据选择器和译码器在电路设计中的应用，为后续的逻辑电路设计和分析奠定了坚实的基础。

五、附录

附录 6.12 输入与非门芯片 74HC00 的功能测试电路


附录 6.2 基于基本逻辑门的简单组合逻辑电路

附录 6.3 基于数据选择器的简单组合逻辑电路

附录 6.4 基于 3-8 译码器的简单组合逻辑电路


附图6.12输入与非门芯片74HC00的功能测试电路

课序号：04 班级：软件2307 学号：20232241110 姓名：刘晨旭

 


附录6.2 基于基本逻辑门的简单组合逻辑电路

课序号：04 班级：软2307 学号：20232241110 姓名：刘晨旭

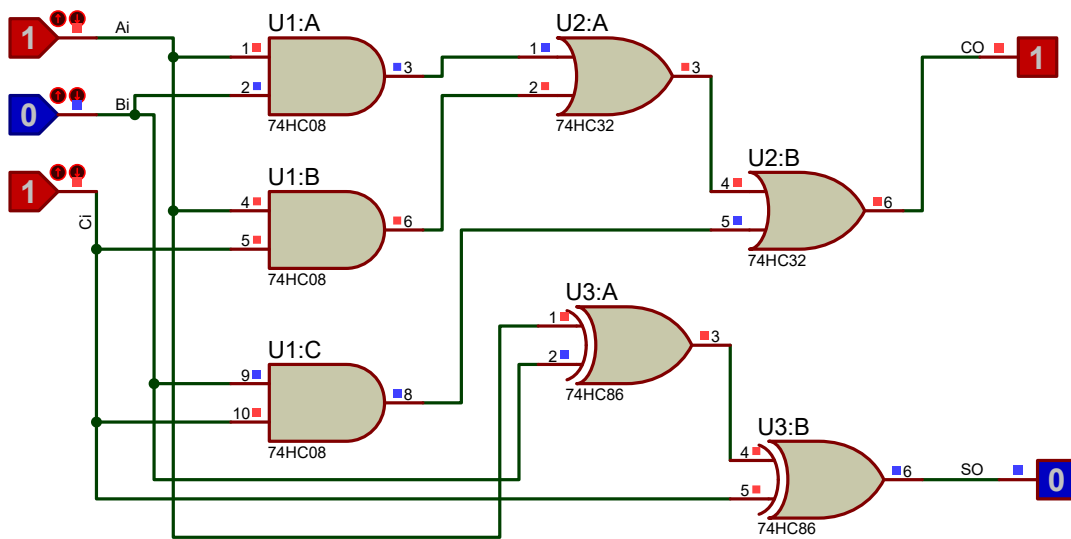


附录6.2 (a) 基于基本逻辑门的一位全加器

 


附录6.2 (b) 基于2输入与非门的三人多数表决电路

附录6.3 基于数据选择器的简单组合逻辑电路

课序号：04 班级：软2307 学号：20232241110 姓名：刘晨旭

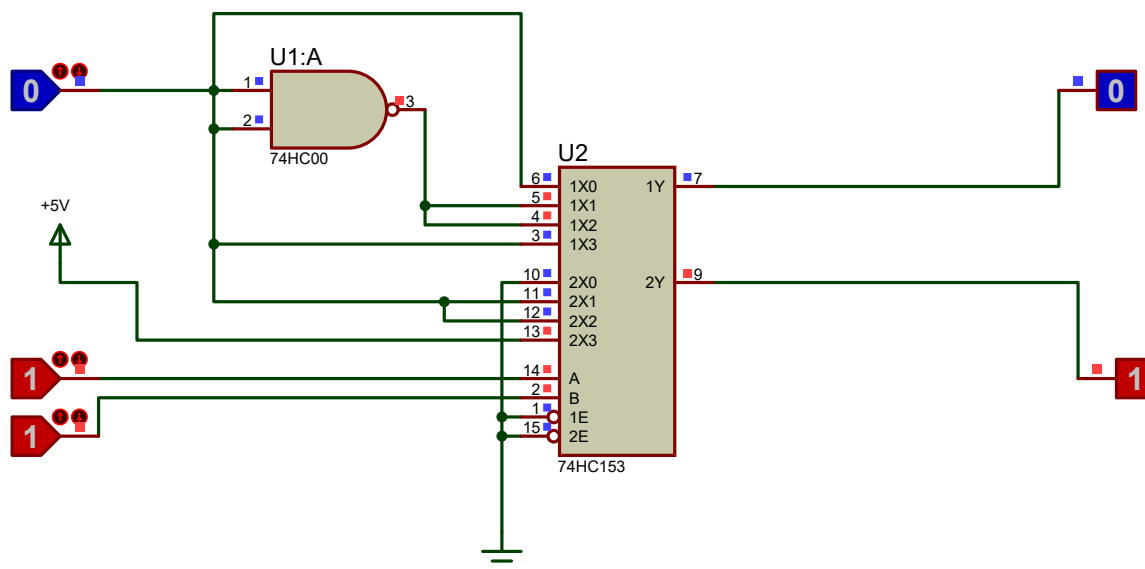

附录6.3 (a) 基于74HC153的一位全加器

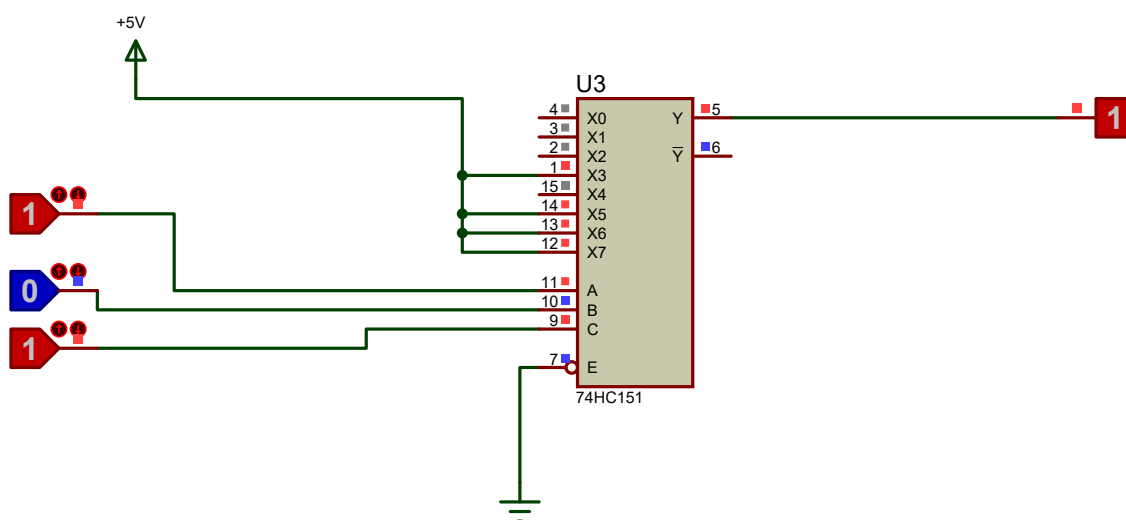

附录6.3 (b) 基于74HC151的三人多数表决电路

附录6.4 基于3-8译码器的简单组合逻辑电路

课序号：04 班级：软2307 学号：20222241110 姓名：刘晨旭

