

附录 8.3 基于 D、JK 触发器的二分频电路输入输出波形关系的研究

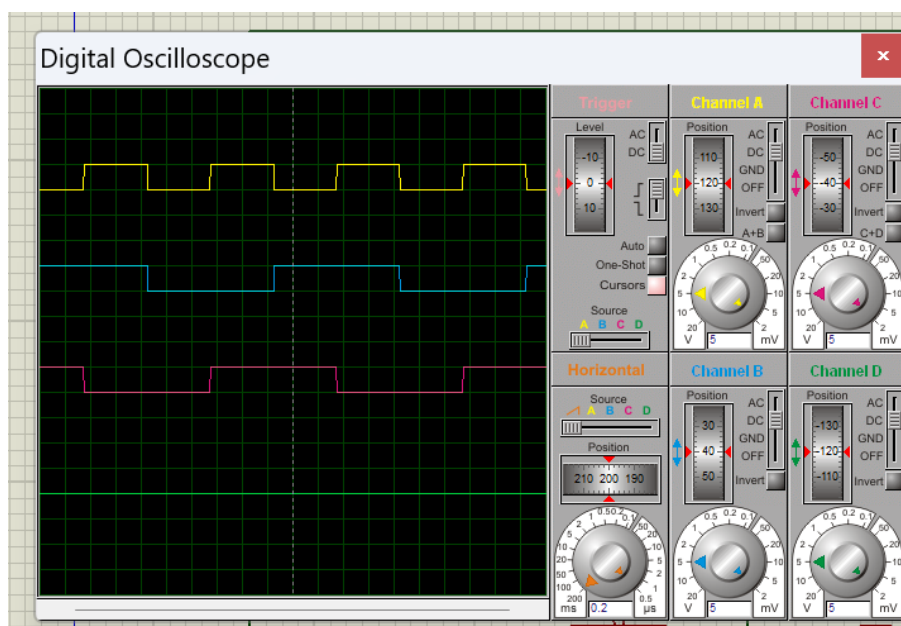


Figure 1 1Hz 占空比为 50%时的于 D、JK 触发器的二分频电路输入输出波形

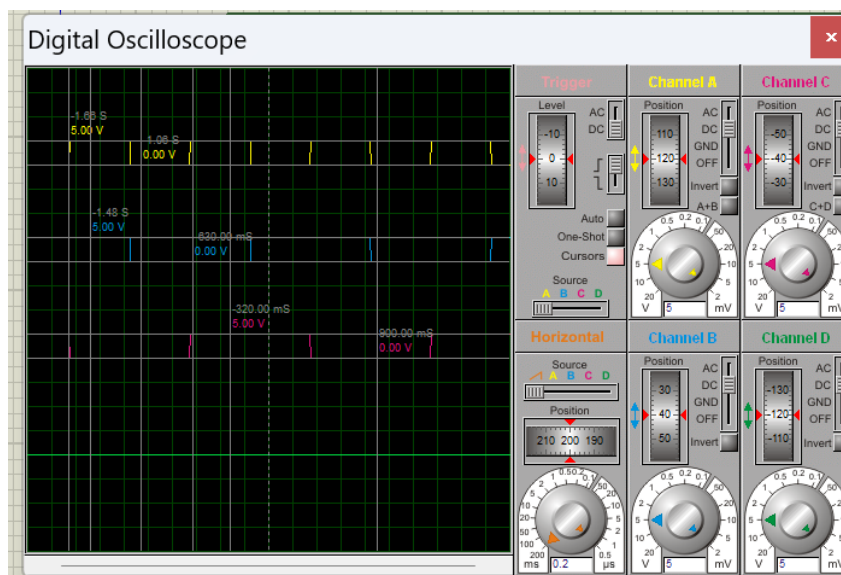


Figure 2 使用 cursors 功能得到的各个波形的最大与最小值